

Technische Informatik in der gymnasialen Oberstufe

1. Auszug aus dem Hessischen Lehrplan

13.2 Wahlthema Technische Informatik

Std.: GK 24 LK 43

Begründung:


Grundlagen aus dem Themenbereich der Technischen Informatik leisten einen Beitrag für das Verständnis der Funktionsprinzipien von Informatiksystemen als symbolverarbeitende, universelle Maschinen. *Im Vordergrund steht die exemplarische Auseinandersetzung mit den Ideen und den Prinzipien der Computersysteme*, die sie als technisches Produkt ermöglichen. *Dabei soll ausgehend von den historischen Entwicklungslinien und ihrer Realisierung auf unterschiedlichen technischen Ebenen abstrahiert werden.* Chancen, Risiken und Folgen bei der Entwicklung zur Informationsgesellschaft und der sich damit verändernden Lebens- und Arbeitsformen lassen sich hierbei aufzeigen.

In der Regel wird man mit den logischen Grundsaltungen beginnen und mit Volladdieren in Form von Blockschaltbildern ein einfaches Addier- und Subtrahierwerk mit Komplementbildung realisieren. Die Schaltnetze können gut mit Simulations-Programmen aufgebaut und analysiert werden. Nach der Behandlung von einfachen Speicher-Bausteinen wird man das „Von Neumann Prinzip“ als Abstraktion und Grundlage moderner Mikroprozessoren einführen. Anhand des Blockschaltbildes und von Simulationen eines Mikroprozessors (z. B. 8086) werden dessen Grundprinzipien erarbeitet. Der Kurs soll mit der Analyse einiger beispielhafter Assemblerprogramme abgerundet werden

Unterrichtsinhalte/Aufgaben:






Logische Grundsaltungen	AND, OR, NOT, NAND, NOR, EXOR, Arbeitstabelle , Symbol
Binärcodierung	Binärcode, BCD-Code, HexCode Subtraktion durch Komplementbildung
Einfache Rechenwerke	Halbaddierer, Volladdierer 4-Bit Addier- und Subtrahierer
Speicherelemente	RS-Flip-Flop, D-Flip-Flop, JK-Master-Slave-Flip-Flop Anwendungen, DEA
Von Neumann Prinzip	Funktionseinheiten, Speichermodell, Befehlsabarbeitung
Mikroprozessor- und Mikrocomputerarchitektur	Bussysteme, ALU, Register, Flag-Register Steuerwerk, Mikroprogramm BIOS, ROM, RAM
Assemblerprogrammierung	Entwicklungswerkzeuge, Beispiele Adressierungsarten Codeschablonen für Schleifen und Fallunterscheidungen Interrupts
Technische Realisierung von Grundsaltungen	Relais-, Transistorschaltungen
Vereinfachung von Schaltnetzen mit Boolescher Algebra	Gesetze der Booleschen Algebra konjunktive und disjunktive Normalform

2. Advance Organizer

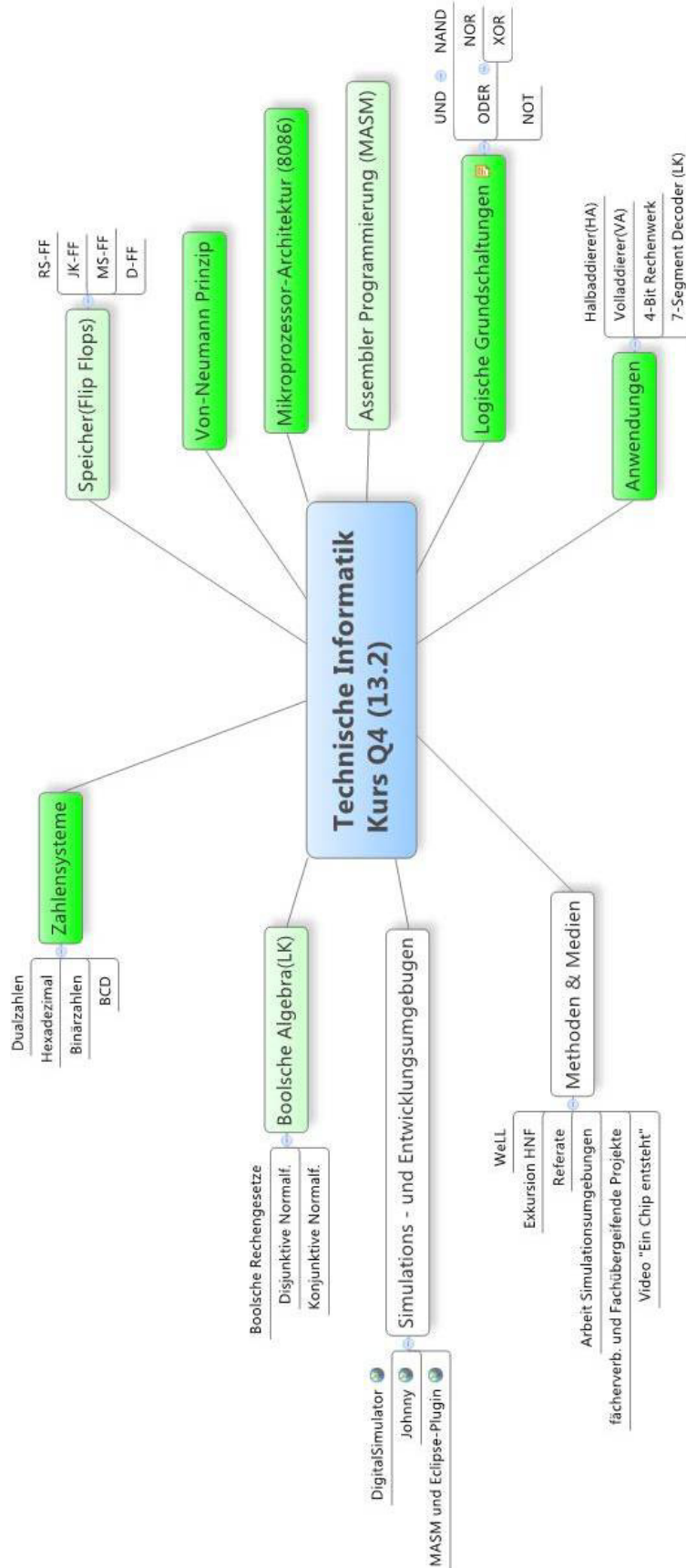


3. Logische Grundschaltungen

     
3.1 Technische Realisierung eines UND-Gliedes



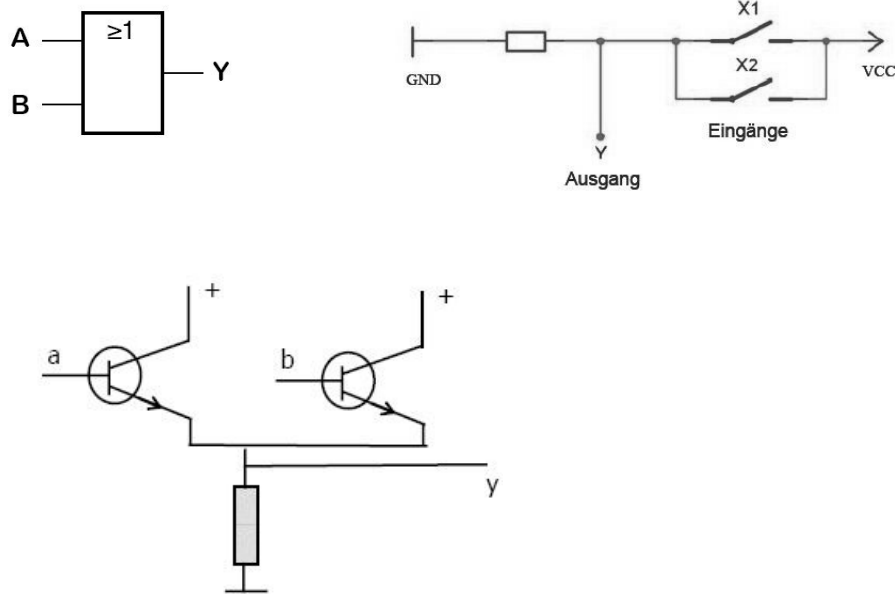3. 2 Technische Realisierung eines ODER-Gliedes



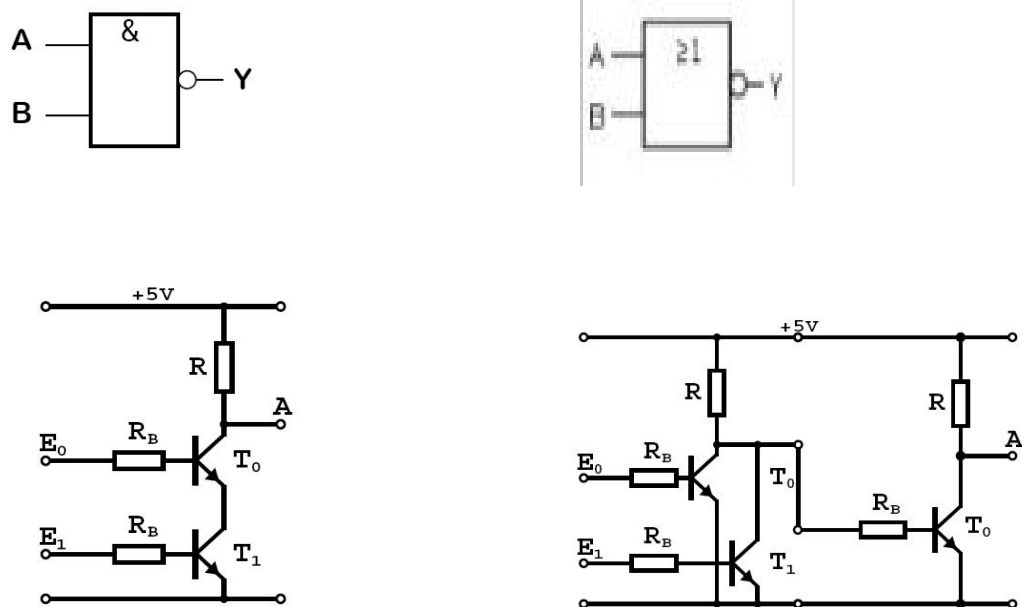3. 3 Technische Realisierung eines NAND- und NOR-Gliedes



3.4 Übersicht über die logischen Grundschaltungen

Im Unterricht sollten ausschließlich die Symbole nach IEC 60617-12 verwendet werden.

Name	Funktion	Symbol in Schaltplan			Wahrheitstabelle															
		IEC 60617-12	US ANSI 91-1984	DIN 40700 (vor 1976)																
UND-Gatter (AND)	$Y = A \wedge B$ $Y = A \cdot B$ $Y = AB$				<table border="1"> <thead> <tr><th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	A	B	Y	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
A	B	Y																		
0	0	0																		
0	1	0																		
1	0	0																		
1	1	1																		
ODER-Gatter (OR)	$Y = A \vee B$ $Y = A + B$				<table border="1"> <thead> <tr><th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	A	B	Y	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
A	B	Y																		
0	0	0																		
0	1	1																		
1	0	1																		
1	1	1																		
NICHT-Gatter (NOT)	$Y = \bar{A}$ $Y = \neg A$				<table border="1"> <thead> <tr><th>A</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	A	Y	0	1	1	0									
A	Y																			
0	1																			
1	0																			
NAND-Gatter (NICHT UND) (NOT AND)	$Y = \overline{A \wedge B}$ $Y = A \bar{\wedge} B$ $Y = \overline{AB}$				<table border="1"> <thead> <tr><th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	A	B	Y	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	Y																		
0	0	1																		
0	1	1																		
1	0	1																		
1	1	0																		
NOR-Gatter (NICHT ODER) (NOT OR)	$Y = \overline{A \vee B}$ $Y = A \bar{\vee} B$ $Y = \overline{A + B}$				<table border="1"> <thead> <tr><th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	A	B	Y	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
A	B	Y																		
0	0	1																		
0	1	0																		
1	0	0																		
1	1	0																		
XOR-Gatter (Exklusiv-ODER, Antivalenz) (EXCLUSIVE OR)	$Y = A \underline{\vee} B$ $Y = A \oplus B$			oder 	<table border="1"> <thead> <tr><th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	A	B	Y	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	Y																		
0	0	0																		
0	1	1																		
1	0	1																		
1	1	0																		
XNOR-Gatter (Nicht-Exklusiv-ODER, Äquivalenz) (EXCLUSIVE NOT OR)	$Y = \overline{A \underline{\vee} B}$ $Y = A \underline{\vee} B$ $Y = \overline{A \oplus B}$			oder 	<table border="1"> <thead> <tr><th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	A	B	Y	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
A	B	Y																		
0	0	1																		
0	1	0																		
1	0	0																		
1	1	1																		

Quelle: <http://de.wikipedia.org/wiki/Logikgatter>

4. Gesetze der Booleschen Algebra

Kommutative Gesetze

1a) $XY = YX$

1b) $X+Y = Y+X$

Assoziative Gesetze

2a) $X(YZ) = (XY)Z$

2b) $X+(Y+Z) = (X+Y)+Z$

Distributive Gesetze

3a) $X(Y+Z) = XY+XZ$

3b) $X+YZ = (X+Y)(X+Z)$

Idempotenz Gesetze

4a) $XX = X$

4b) $X+X = X$

Absorptionsgesetze

5a) $X(X+Y) = X$

5b) $X + XY = X$

Komplementgesetze

6a) $X\bar{X} = 0$

6b) $X + \bar{X} = 1$

Gesetz des doppelten Komplements

7) $\overline{\bar{X}} = X$

De Morgansche Gesetze

8a) $\overline{XY} = \bar{X} + \bar{Y}$

8b) $\overline{X + Y} = \bar{X}\bar{Y}$

Operationen mit 0 und 1

9a) $0X = 0$

9b) $1+X = 1$

10a) $1X = X$

10b) $0+X = X$

11a) $\bar{0} = 1$

11b) $\bar{1} = 0$

Die Gesetze können durch Schaltungen, Wertetabellen und Venn-Diagramme bewiesen werden.

5. Zahlensysteme

Binäres System (Duales System)

Ziffern: 0, 1

Stellenwert: $2^n, \dots, 2^2, 2^1, 2^0$

Dezimales System

Ziffern: 0..9

Stellenwert: $10^n, \dots, 10^2, 10^1, 10^0$

Hexadezimal System

Ziffern: 0..9, A..F (= 10..15)

Stellenwert: $16^n, \dots, 16^2, 16^1, 16^0$

Umwandlung vom binären bzw. hexadezimalen ins dezimale System

Von der letzten Stellen angefangen, werden die Ziffern mit $2^0, 2^1, 2^2, \dots$ bzw. mit $16^0, 16^1, 16^2, \dots$ multipliziert und danach aufaddiert:

10110	→	22	1A5D9	→	107993
0 * 2 ⁰ (1)	→	0	9 * 16 ⁰ (1)	→	9
1 * 2 ¹ (2)	→	2	D (13) * 16 ¹ (16)	→	208
1 * 2 ² (4)	→	4	5 * 16 ² (256)	→	1280
0 * 2 ³ (8)	→	0	A (10) * 16 ³ (4096)	→	40960
1 * 2 ⁴ (16)	→	16	1 * 16 ⁴ (65536)	→	65536
		22			107993

Umwandlung vom dezimalen ins binäre bzw. hexadezimale System

Über den MOD- und den DIV-Befehl werden aus der dezimalen Zahl die einzelnen Stellen der binären bzw. der hexadezimalen Zahl ermittelt. Diese Stellen müssen dann rückwärts (rekursiv) aneinander gehängt werden.

202	→	10110	107993	→	1A5D9
22 MOD 2	→	0	107993 MOD 16	→	9
(22 DIV 2	→	11)	(107993 DIV 16	→	6749)
11 MOD 2	→	1	6749 MOD 16	→	D(13)
(11 DIV 2	→	5)	(6749 DIV 16	→	421)
5 MOD 2	→	1	421 MOD 16	→	5
(5 DIV 2	→	2)	(421 DIV 16	→	26)
2 MOD 2	→	0	26 MOD 16	→	A(10)
(2 DIV 2	→	1)	(26 DIV 16	→	1)
1 MOD 2	→	1	1 MOD 16	→	1
		10110			1A5D9

Umwandlung vom hexadezimalen ins binäre System und umgekehrt

Wenn eine hexadezimale Zahl ins binäre System umgewandelt wird, dann entstehen aus einer Ziffer mit Hilfe des MOD- und des DIV-Befehls vier binäre Ziffern. (Dabei ist darauf zu achten, dass aus einer hexadezimalen Ziffer immer vier binäre Ziffern werden!) Im umgekehrten Fall entsteht aus vier binären Ziffern über Multiplikation und Addition eine hexadezimale Ziffer.

A4	→	1010 0100	1101 0101	→	D5
4 MOD 2	→	0	1 * 2 ⁰ (1)	→	1
2 MOD 2	→	0	0 * 2 ¹ (2)	→	0
1 MOD 2	→	1	1 * 2 ² (4)	→	4
!0 MOD 2	→	0 !!!	0 * 2 ³ (8)	→	0
(4	→	0100)			5
10 (A) MOD 2	→	0	1 * 2 ⁰ (1)	→	1
5 MOD 2	→	1	0 * 2 ¹ (2)	→	0
2 MOD 2	→	0	1 * 2 ² (4)	→	4
1 MOD 2	→	1	1 * 2 ³ (8)	→	8
(A	→	1010)			D(13)
A4	→	1010 0100	1101 0101	→	D5

5.1 Subtraktion

Methode : *Komplementäraddition*

Man kann die Subtraktion einfach auf eine Addition zurückführen, indem man das Zweierkomplement einer Zahl addiert und den Übertrag weglässt.

Man bildet das Zweierkomplement einer Binärzahl indem man zum Einerkomplement 1 addiert. Das Einerkomplement wird durch Invertierung gebildet, d.h. jede 1 wird zu einer 0 und jede 0 wird zu einer 1.

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Bsp.1:} & 26\text{D} & \Rightarrow 11010\text{b} \\
 & -11\text{D} & \Rightarrow -1011\text{b} \\
 \hline
 & 15\text{D} & \Rightarrow 1111\text{b}
 \end{array}$$

1. Schritt 11010b
-01011b ausfüllen der leeren Stellen
2. Schritt 11010b
+10100b Einerkomplement -> invertieren
+ 1b Zweierkomplement -> 1 addieren
3. Schritt 11010b addieren
+10101b

$$\begin{array}{r}
 \hline
 101111\text{b}
 \end{array}$$

Der Übertrag entfällt.

Bsp.1(im Dezimalsystem):

$$\begin{array}{rcl}
 9\text{D} & \Rightarrow & 9\text{D} \\
 -2\text{D} & \Rightarrow & +8\text{D} \text{ Zehnerkomplement von 2} \\
 \hline
 7\text{D} & \Rightarrow & 17\text{D}
 \end{array}$$

Der Übertrag entfällt.

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Bsp.2:} & 3\text{D} & \Rightarrow 11\text{b} \\
 & -8\text{D} & \Rightarrow -1000\text{b} \\
 \hline
 & -5\text{D} & \Rightarrow 101\text{b}
 \end{array}$$

1. Schritt 0011b
-1000b ausfüllen der leeren Stellen
2. Schritt 1000b
+0111b Einerkomplement -> invertieren
+ 1b Zweierkomplement -> 1 addieren
3. Schritt 0011b addieren
+ 1000b

$$\begin{array}{r}
 \hline
 01011\text{b}
 \end{array}$$

Falls kein Übertrag entsteht muss noch einmal das Zweierkomplement gebildet werden.

$$\begin{array}{r}
 1011 \\
 0100 \text{ Einerkomplement -> invertieren} \\
 + 1 \text{ Zweierkomplement -> 1 addieren} \\
 \Rightarrow 101 \text{ (Endergebnis)}
 \end{array}$$

Bsp.2 im Dezimalsystem:

$$\begin{array}{rcl}
 2D & \Rightarrow & 2D \\
 - 9D & \Rightarrow & + 1D \quad \text{Zehnerkomplement} \\
 \hline
 - 7D & \Rightarrow & \mathbf{03D}
 \end{array}$$

Kein Übertrag, d.h. es muss noch einmal das Zehnerkomplement gebildet werden.

$$\begin{array}{l}
 03 \\
 \Rightarrow 07 \quad (\text{Das entsprechende negative Ergebnis})
 \end{array}$$

Anmerkung:

Falls ein Übertrag auftritt, ist das entsprechende Ergebnis positiv.

Falls kein Übertrag auftritt, ist das entsprechende Ergebnis in Komplementdarstellung – d.h. es ist negativ - und muss entsprechend umgeformt werden.

Verallgemeinerung der Komplementbildung:

Die Differenz zweier Zahlen a und b ist definiert durch $D=a-b$.

Man kann sie aber auch auf einem anderen Weg berechnen: $D=a+b^*-R$ mit $b^*=R-b$, d.h. b^* ist das Komplement zu b .

- $R=B^N$ ist das B -Komplement (B : Basis, N : Stellenzahl). Für das Binärsystem ist $B=2$ und damit das Zweierkomplement.
- $R=B^N-1$ ist das $B-1$ -Komplement. Im Dualen ist es das Einerkomplement.

Beispiel:

Auszurechnen ist $D=a-b = 723-256 = 467$ mit Hilfe des 1000er Komplements ($R=B^N = 10^3=1000$).

$$\begin{array}{r}
 723 \\
 + 744 \text{ 1000er_Komplment} \\
 \hline
 \text{-----} \\
 1467
 \end{array}$$

Der Übertrag auf die Tausender-Stelle wird ignoriert und die restlichen Stellen als Ergebnis gewertet.


Begründung der Korrektheit :

$$\begin{array}{l}
 D = a + b^* - R \\
 D + R = a + b^* \\
 467 + 1000 = 1467
 \end{array}$$


 
6. Einfache Rechenschaltungen

Halbaddierer


$$S = a \wedge \bar{b} \vee \bar{a} \wedge b \quad \text{Ü} = a \wedge b$$




Volladdierer

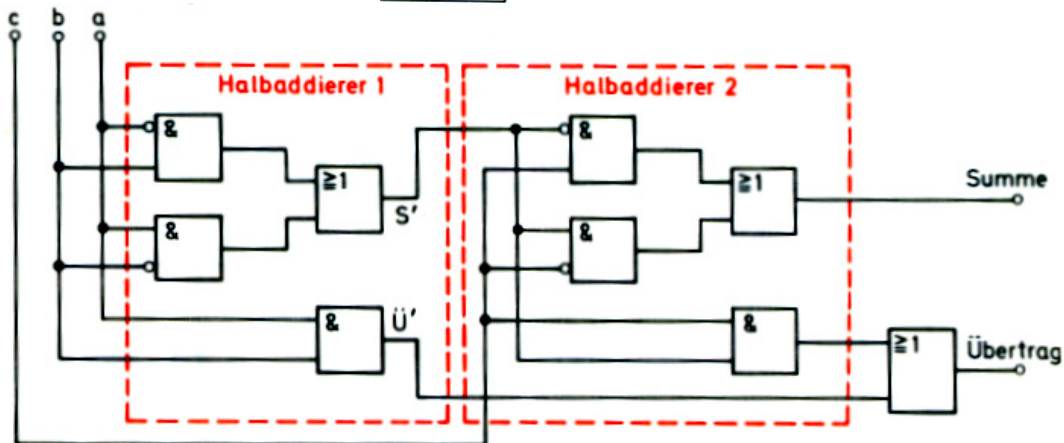 

Volladdierer mit nur NAND-Gliedern

 

Vierbit-Paralleladdierer

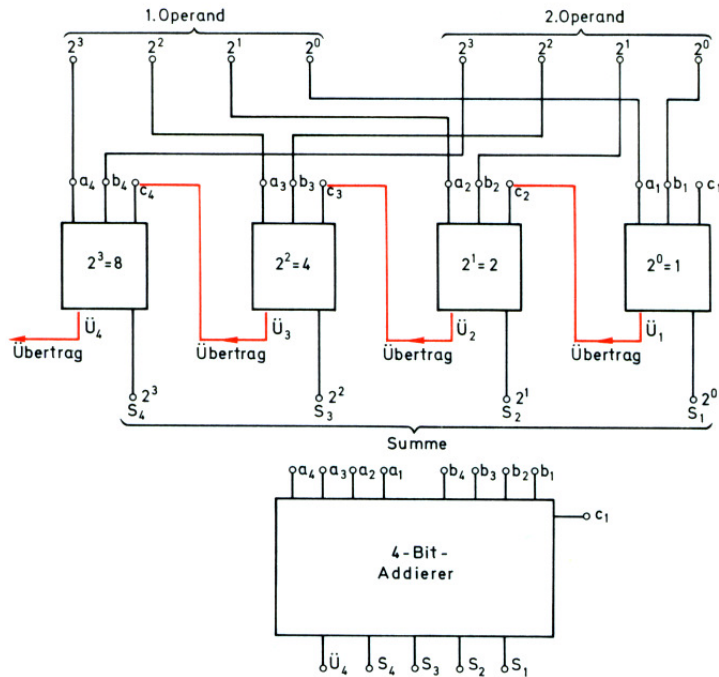

Vierbit-Additions- Subtraktionsrechenwerk


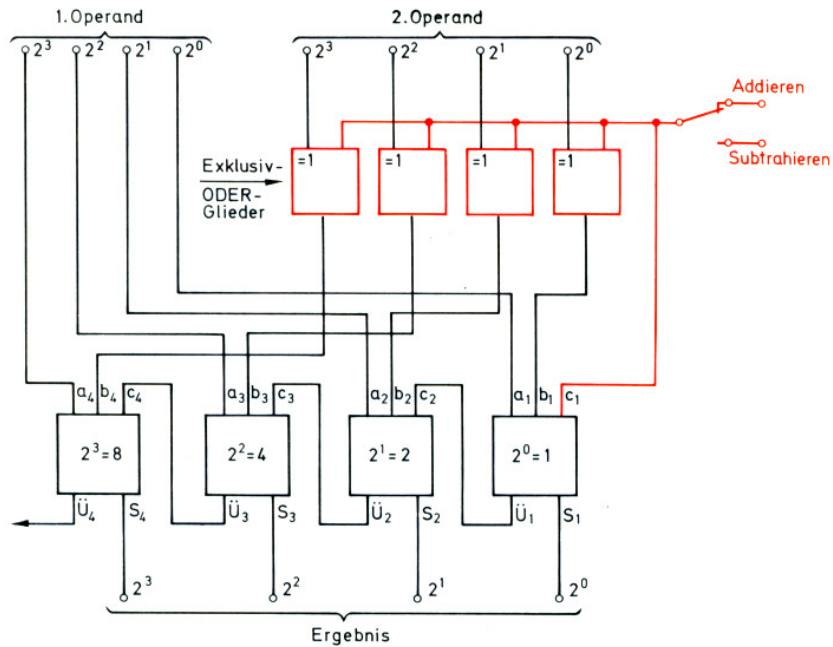


Bild 7.3
4-Bit-Additions-/Subtraktionswerk

Beispiel:

	Addition		Subtraktion	
	0101		0101	
Exklusiv-ODER	\oplus 0000	Exklusiv-ODER	\oplus - 1111	
	<u>0101</u>		<u>1010</u>	Einer-Komplement

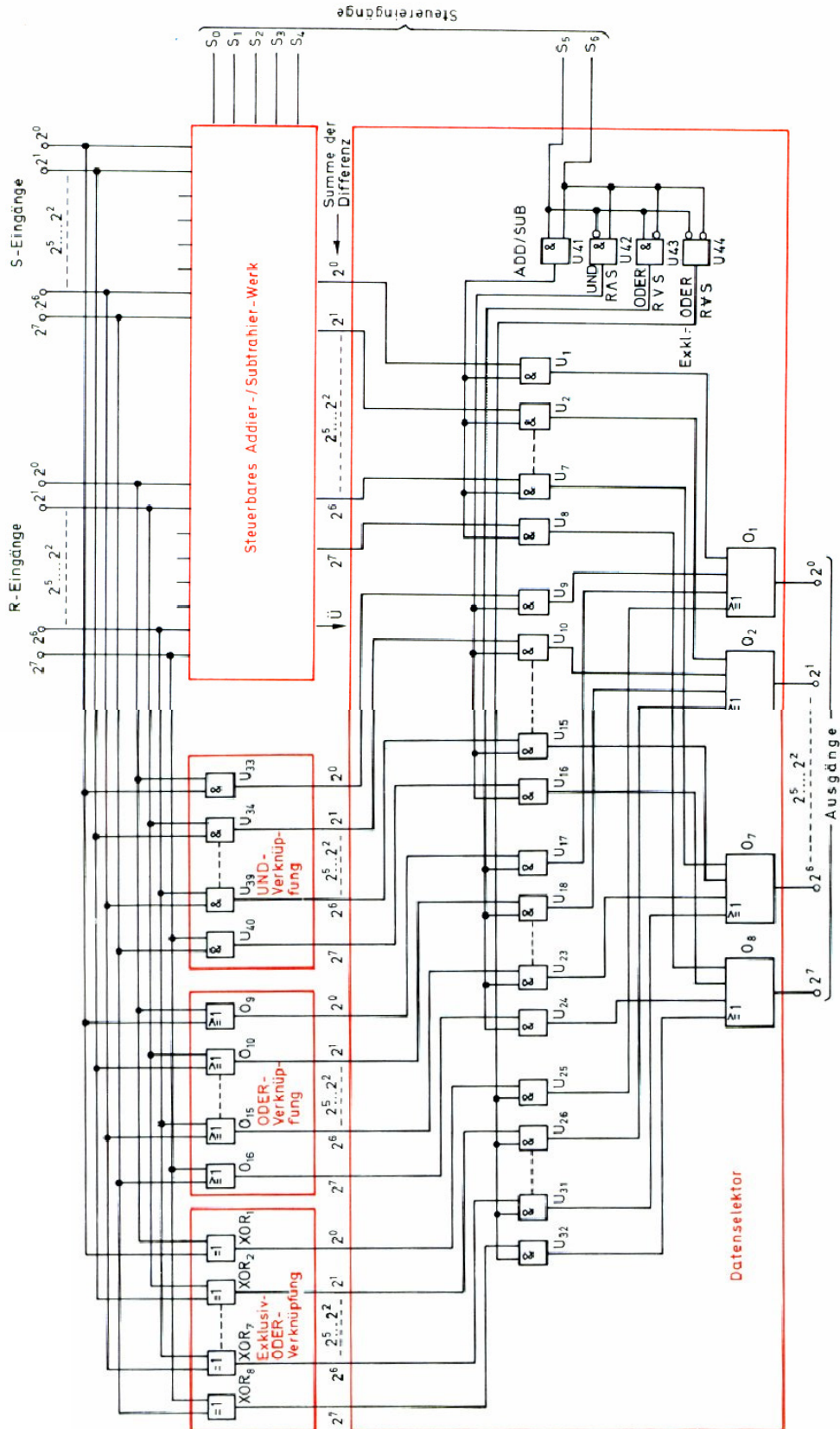Eine einfache ALU (Arithmetic-Logic-Unit)



Quelle: Lothar Starke, Mikroprozessor-Lehre

7. Übungen u. a. mit dem Digital-Simulator

Der kostenlose Digitalsimulator (<http://www.draw2d.org/digitalsimulator/>) ist sehr gut für Übungen am PC geeignet. Das Zip-File enthält einen Grundkurs für die Lernenden und Lehrenden.

Aufgabe: 1


Geben Sie die Arbeitstabelle eines Exklusiv ODER-Gliedes an. Skizzieren Sie dazu passend die Schaltung aus UND-, ODER und NICHT-Gliedern.

Aufgabe: 2

Gegeben ist ein Schaltnetz, das durch die Funktion $Q = A + \bar{A}B$ beschrieben wird. Wie kann das Schaltnetz vereinfacht werden? Beweisen Sie Ihre Antwort mit Hilfe der booleschen Algebra.

 
Aufgabe: 3

Geben Sie die Arbeitstabelle der abgebildeten Schaltung an.



 
Aufgabe: 4

Wie kann die nebenstehende Schaltung vereinfacht werden? Begründung!



Aufgabe: 5

 - a) Geben Sie die Arbeitstabelle der abgebildeten Schaltung an.
- b) Geben Sie die dazugehörige schaltalgebraische Gleichung für Q in disjunktiver oder konjunktiver NF an und vereinfachen Sie unter Angabe der Regeln. Skizzieren Sie die vereinfachte Schaltung.



Aufgabe: 6

Eine Boolesche Funktion $Q = f(A, B, C, D)$ hat den Funktionswert 1, wenn mehr als eine Variable den Wert 1 annimmt.

- a) Geben Sie die vollständige Wertetabelle an.
- b) Geben Sie die Funktionsgleichung in einer Normalform an.
- c) Skizzieren Sie eine möglichst einfache Schaltung.

Aufgabe: 7

Pseudotetraden sind diejenigen Zustände einer Dezimalziffer (BCD), welche nicht genutzt werden. Eine Dezimalziffer benötigt zehn Zustände, wobei diese mit vier Bits (einem halben Byte) codiert wird und somit sechzehn Zustände erlaubt, die sechs übrigen Zustände sind die Pseudotetraden.

- a) Entwickeln Sie eine Schaltung, die in einem 4-bit-Wort die Pseudotetraden erkennt.
- b) Zeichnen Sie ein Zustandsdiagramm für eines endlichen Automaten zur Erkennung von Pseudotetraden.

Aufgabe 8:

Entwickeln Sie arbeitsteilig eine Schaltung mit UND-, ODER und NICHT- Gliedern für einen BCD-7-Segment-Kodierer.

Jede Arbeitsgruppe entwickelt eine Schaltung zur Ansteuerung eines Segmentes der Siebensegmentanzeige. Fügen Sie Ihre Schaltungen entsprechend zusammen und vereinfachen Sie ;-).

Aufgabe 9:

- a) Wie kann mit Hilfe der Komplementbildung die Subtraktion 25-13 auf eine Addition zurückgeführt werden?


Führen Sie eine entsprechende Rechnung im Binärcode durch und erläutern Sie die einzelnen Schritte. Wie ist der Fall 13-25 zu behandeln?

- b) Skizzieren Sie die Schaltung eines 2bit-Rechenwerkes (der Einfachheit halber), mit der wahlweise eine Addition oder Subtraktion durchgeführt werden kann.


Die dazu notwendigen Addierer und Exklusiv ODER-Glieder können durch ein entsprechendes Symbol dargestellt werden.

8. Speicherelemente (Flip-Flops)

 
8.1 Statischer Speicher durch Rückkopplung



 
Zwei in Reihe geschaltete NICHT-Glieder. Der Ausgang des letzten Gliedes wird mit dem Eingang des ersten Gliedes verbunden (Rückkopplung). Die Schaltung hat zwei mögliche Zustände. Der sich einstellende Zustand ist unbestimmt.



 Ersetzt man ein Nicht-Glied durch ein NOR-Glied, so kann man der Schaltung den dargestellten Zustand aufzwingen.



 Ersetzt man das andere Nicht-Glied ebenfalls durch ein NOR-Glied, so kann man den entgegengesetzten Zustand erzeugen.



Durch Umstrukturierung erhält man die übliche Darstellung der Ersatzschaltung einer NOR-Latch (RS-Flip-Flop).


8.2 Flip-Flop-Typen

RS-Flip-Flop

Das RS-Flip-Flop ist ein bistabiles Element und ist der Grundbaustein für alle Flip-Flops in der Digitaltechnik.


RS-Flip-Flop aus NOR-Verknüpfungen

 Ein Flip-Flop wird aus zwei NOR-Verknüpfungen zusammenschaltet. Bei diesem Flip-Flop dürfen die Ausgangspegel A_1 und A_2 keine gleichen Pegel führen, auch wenn es technisch möglich wäre.



Schaltzeichen

 Im Schaltzeichen werden die Eingänge mit S(setzen) und R(rücksetzen) bezeichnet. Q_2 ist zu Q_1 negiert.



Arbeitsstabelle

S	R	Q_1	Q_2	Zustand	
1	0	1	0	Setzen	Setzen: Bei H-Pegel am S-Eingang wird der Ausgang Q_1 auf H-Pegel gesetzt.
0	0	x	x	Speichern	Speichern: Führt der S-Eingang L-Pegel so bleibt der Ausgang Q_1 unverändert.
0	1	0	1	Rücksetzen	Rücksetzen: Wird der R-Eingang mit H-Pegel beschaltet, wird der Ausgang Q_1 auf L-Pegel gesetzt.
1	1	x	x	Unbestimmt	Unbestimmt: Werden beide Eingänge auf H-Pegel gesetzt, führen die Ausgänge zufällige Pegel.



RS-Flip-Flop aus NAND-Verknüpfungen

Werden die NOR-Verknüpfungen durch NAND-Verknüpfungen ersetzt, so erhält man ein RS-Flip-Flop mit negierten Eingängen.

Dieses wird durch L-Pegel am S-Eingang gesetzt und am R-Eingang rückgesetzt.


Der Speicherzustand wird durch H-Pegel an beiden Eingängen hergestellt.

  Der unbestimmte Zustand wird durch L-Pegel an beiden Eingängen bewirkt.




D-Flip-Flop

 Das D-Flip-Flop besteht aus einem RS-FF bei dem der Rücksetzeingang zum Setzeingang negiert ist. Dadurch wird verhindert, daß der unbestimmte Zustand eintritt.



 Ein solches Element stellt das Grundelement für statische Schreib-Lese-Speicher dar. Der einzige Eingang wird als Daten-Eingang bezeichnet. Die Speicherung wird nur mit dem Takteingang gesteuert.



Das D-FF gibt es als taktzustandsgesteuertes und taktflankengesteuertes Flip-Flop.

Arbeitstabelle

E	T	Q ₁	Funktion
0	0	n	Speichern
0	1	0	Rücksetzen
1	0	n	Speichern
1	1	1	Setzen

Immer wenn am Takteingang eine Null anliegt, wird egal welchen Pegel der Dateneingang hat, der vorhergehende Pegel am Ausgang gespeichert.


Liegt am Takteingang ein High-Pegel, und ein Low-Pegel am Dateneingang, so wird das Flip-Flop zurückgesetzt.

Liegt am Takteingang ein High-Pegel, und ein High-Pegel am Dateneingang, so wird das Flip-Flop gesetzt.

Wenn ein D-Flip-Flop RS-Eingänge hat, so lässt es sich über diese Eingänge taktunabhängig steuern.

JK-Flip-Flop

 Ein JK-Flip-Flop wechselt bei Anlegen eines Taktimpuls seinen Ausgangszustand, wenn an beiden Eingängen H-Pegel anliegen. Dieses Verhalten wird als Toggeln(kippen) bezeichnet.





Bei diesem Flip-Flop ist der unbestimmte Zustand ausgeschlossen.

Das JK-FF gibt es als taktflankengesteuertes und taktzustandsgesteuertes Flip-Flop.

Arbeitsstabelle

E ₂	E ₁	T	Q ₁	Q ₂	Funktion
0	1	0	n	n	Speichern
0	0	0	n	n	Speichern
1	0	0	n	n	Speichern
1	1	0	n	n	Speichern
0	1	1	1	0	Setzen
0	0	1	n	n	Speichern
1	0	1	0	1	Rücksetzen
1	1	1	X	X	Wechseln(Toggln)

  


Liegt kein High-Pegel am Takteingang, so wird der an den Ausgängen anstehende Pegel gespeichert.

Liegt am Setzeingang(J) und am Takteingang(C) ein High-Pegel, so wird das Flip-Flop gesetzt.

Liegt am Rücksetzeingang(K) und am Takteingang ein High-Pegel, so wird das Flip-Flop zurückgesetzt.

Liegt an beiden Steuereingängen ein High-Pegel, so wird der gespeicherte Wert gewechselt, d.h. aus High wird Low, aus Low wird High.

JK-Master-Slave-Flip-Flop

 


Funktion:

Positive Taktflanke: Einlesen der am Eingang anstehenden Daten.

Negative Taktflanke: Ausgabe(verzögert) der Daten.


 
Schaltungsprinzip: Beispiel an einem JK-MS-FF




Impulsdiagramm:

Mit der positiven Taktflanke wird der Flip-Flop-Zustand eingelesen.

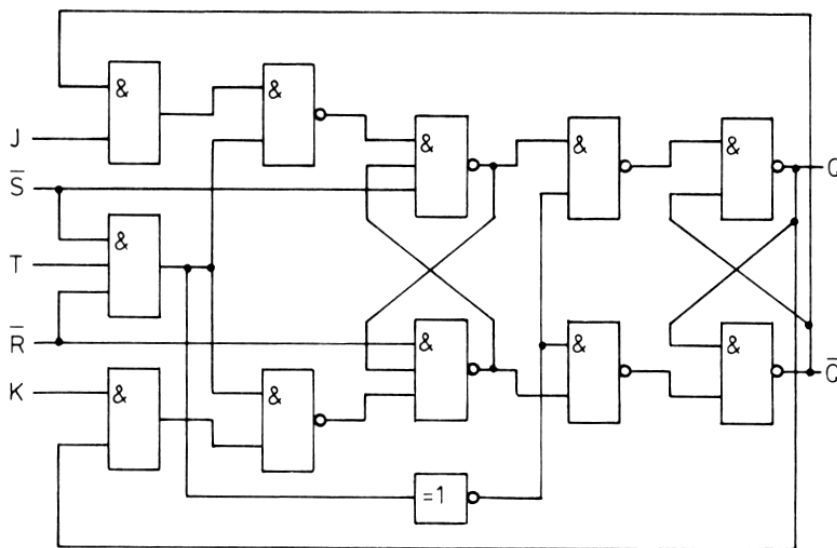 Mit der negativen Taktflanke wird der Zustand an den Ausgang weitergegeben.




Schaltzeichen:

 


8.3 Flip-Flop-Anwendungen


Digitale Schaltung eines DEA

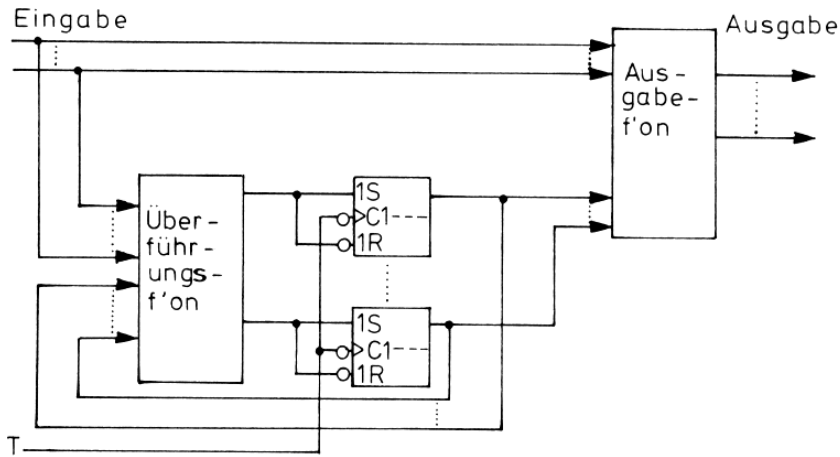


4-Bit Schieberegister

 


Parallel ladendes 4-Bit-Schieberegister

 

Asynchroner 4-Bit-Dualzähler

 

8.4 Speichertypen

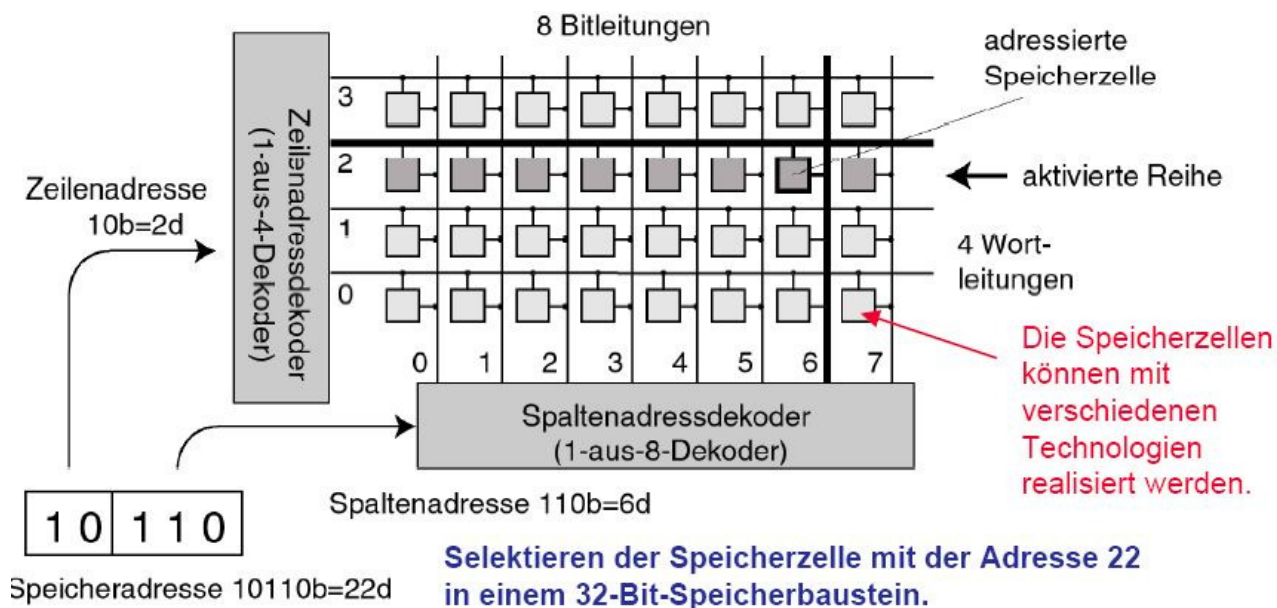

SRAM
Statischer Speicher




DRAM
Dynamischer Speicher

9. Von-Neumann-Architektur (1945 in *First Draft of a Report on the EDVAC.*)

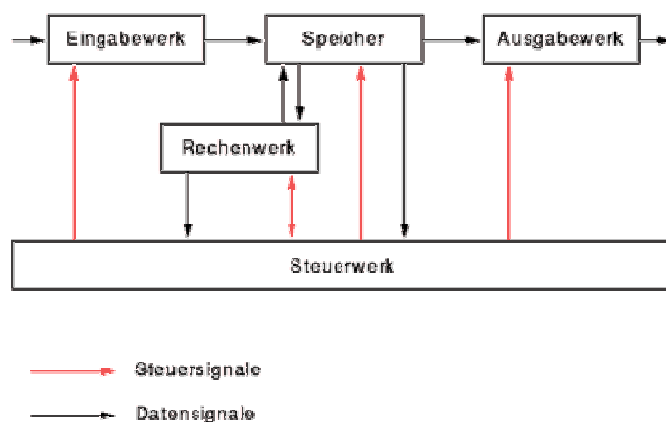1. Der Rechner besteht aus fünf Funktionseinheiten: dem Steuerwerk, dem Rechenwerk, dem Speicher, dem Eingabewerk und dem Ausgabewerk.
2. Die Struktur des von-Neumann-Rechners ist unabhängig von den zu bearbeitenden Problemen. Zur Lösung eines Problems muss von außen das Programm eingegeben und im Speicher abgelegt werden. Ohne dieses Programm ist die Maschine nicht arbeitsfähig.
3. Programme, Daten, Zwischen- und Endergebnisse werden in demselben Speicher abgelegt.
4. Der Speicher ist in gleichgroße Zellen unterteilt, die fortlaufend durchnummeriert sind. Über die Nummer (Adresse) einer Speicherzelle kann deren Inhalt abgerufen oder verändert werden.
5. Aufeinanderfolgende Befehle eines Programms werden in aufeinanderfolgenden Speicherzellen abgelegt. Das Ansprechen des nächsten Befehls geschieht vom Steuerwerk aus durch Erhöhen der Befehlsadresse um Eins.
6. Durch Sprungbefehle kann von der Bearbeitung der Befehle in der gespeicherten Reihenfolge abgewichen werden.
7. Es gibt zumindest
 - arithmetische Befehle wie Addieren, Multiplizieren usw.;
 - logische Befehle wie Vergleiche, logisches nicht, und, oder usw.;
 - Transportbefehle, z.B. vom Speicher zum Rechenwerk und für die Ein-/ Ausgabe;
 - bedingte Sprünge.
Weitere Befehle wie Schieben, Unterbrechen, Warten usw. kommen hinzu.
8. Alle Daten (Befehle, Adressen usw.) werden binär codiert. Geeignete Schaltwerke im Steuerwerk und an anderen Stellen sorgen für die richtige Entschlüsselung (Decodierung).

Die Architektur des von-Neumann-Rechners fällt in die Klasse der sogenannten SISD (single instruction stream, single data)-Architekturen. Diese Architekturen sind gekennzeichnet durch


- *einen* Prozessor (*Ein-Prozessor-System*) bestehend aus Steuer- und Rechenwerk und
- die Erzeugung *einer* Befehls- und *einer* Operandenfolge mit streng sequentieller Abarbeitung.




Von-Neumann-Rechner mit seinen 5 Hauptkomponenten

Die Architektur ist auch noch der Standard. Nicht-Von-Neumann-Rechner sind Gegenstand der aktuellen Forschung.

Die prinzipielle Arbeitsweise eines Von-Neumann-Rechners sollte dem kostenlose Simulationsprogramm Johnny <http://www.heise.de/software/download/johnny/72728> vertieft werden. Eine didaktisch gute Reduktion ist die Eingabe von Dezimalzahlen. Die beiliegende Dokumentation erläutert die ersten Schritte. Mit einigen Übungen am PC kann man die Schüler gut auf die optionale exemplarische Assembler-Programmierung vorbereiten.

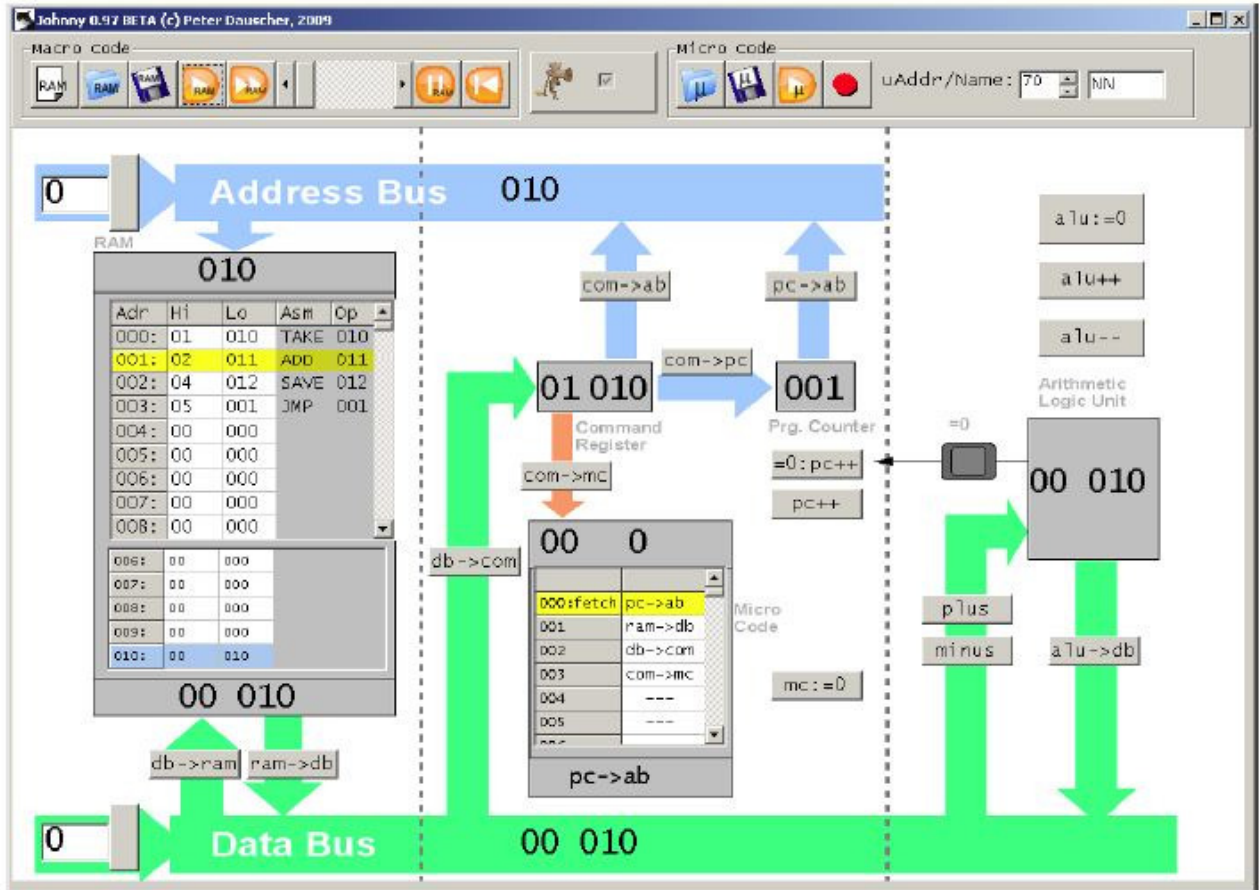

10. Blockschaltbild eines Mikrocomputers

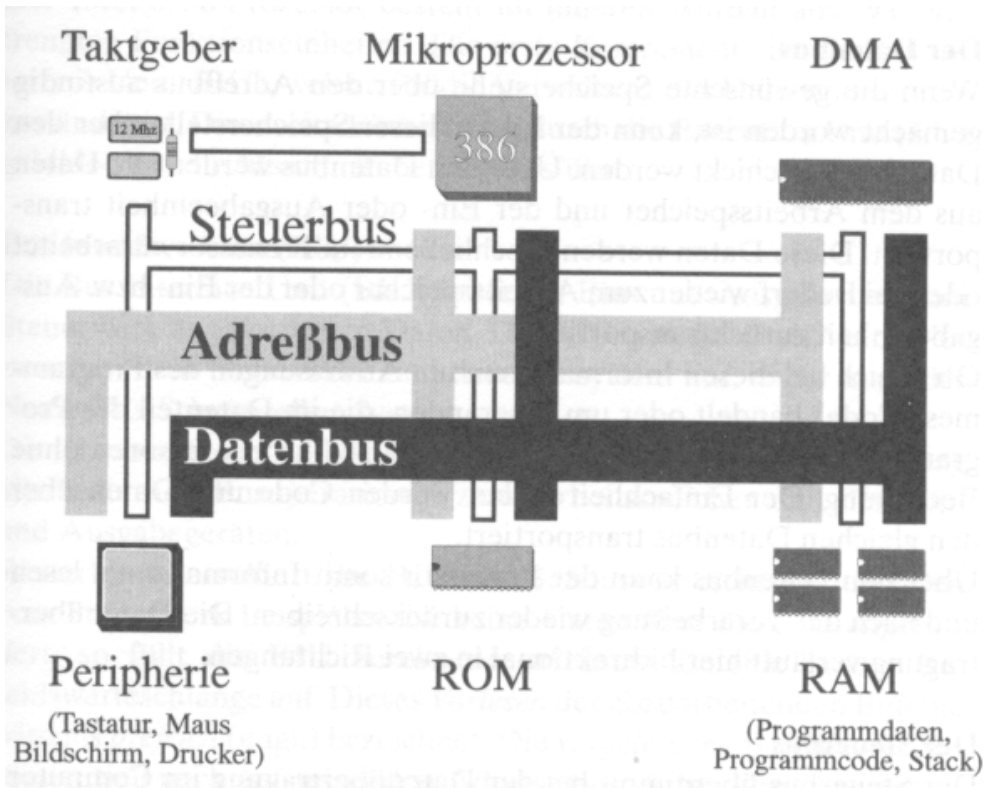


Quelle: Backer, Reiner: Programmiersprache ASSEMBLER, Eine strukturierte Einf., rororo, 6. Aufl.

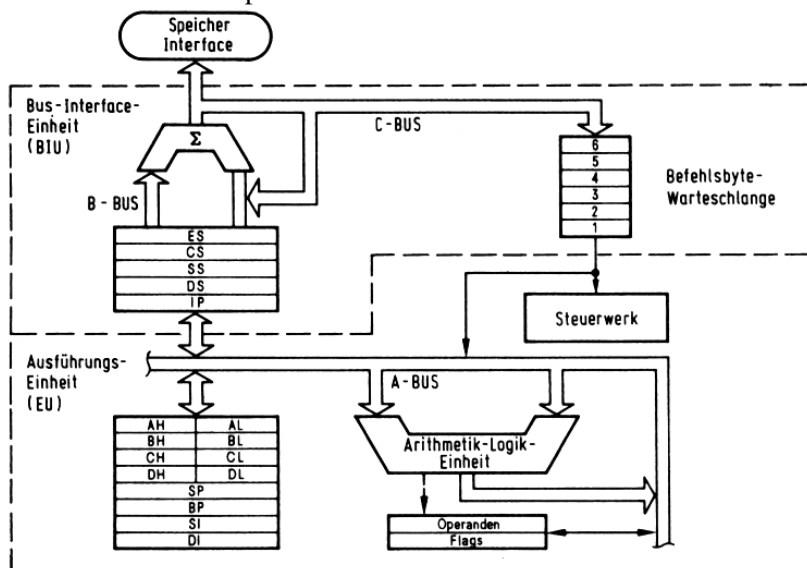11. Architektur des Intel - Mikroprozessors 8086



Der 1978 entwickelte 8086 war die Grundlage für die Entwicklung moderner Prozessoren, die weitgehend zum 8086 abwärtskompatibel sind.




Quelle: Backer, Reiner: Programmiersprache ASSEMBLER, Eine strukturierte Einf., rororo, 6. Aufl.

12. Exemplarische Assembler Programmierung

Für weitergehende Studien wird das Tutorial von André Müller (<http://andremueller.gmxhome.de/>) und das Buch von Rainer Backer empfohlen (vgl. Literatur und Quellenverzeichnis).


12.1 Ablauf der Programmentwicklung

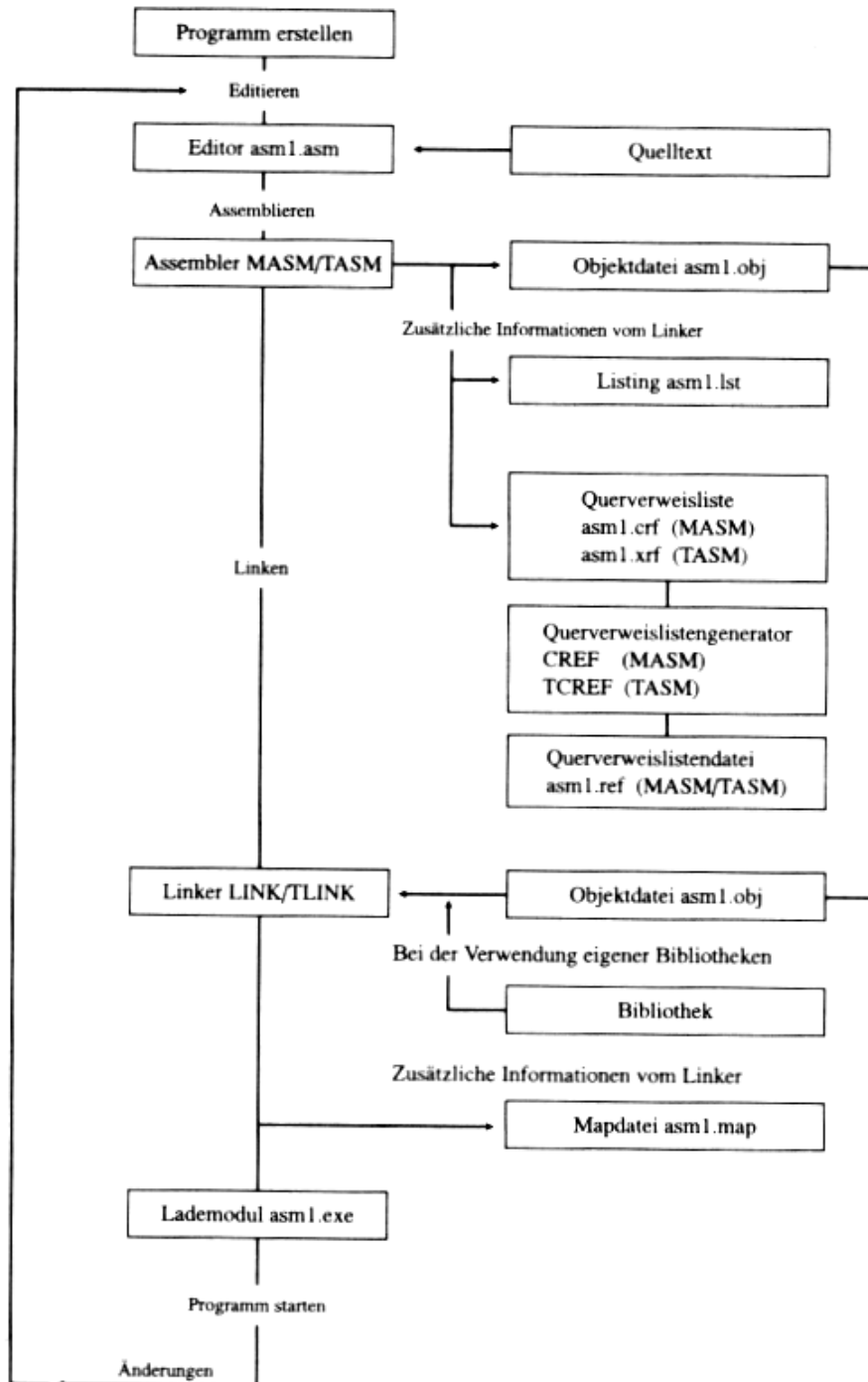

Quelle: Backer, Reiner: Programmiersprache ASSEMBLER, Eine strukturierte Einf., rororo, 6. Aufl.

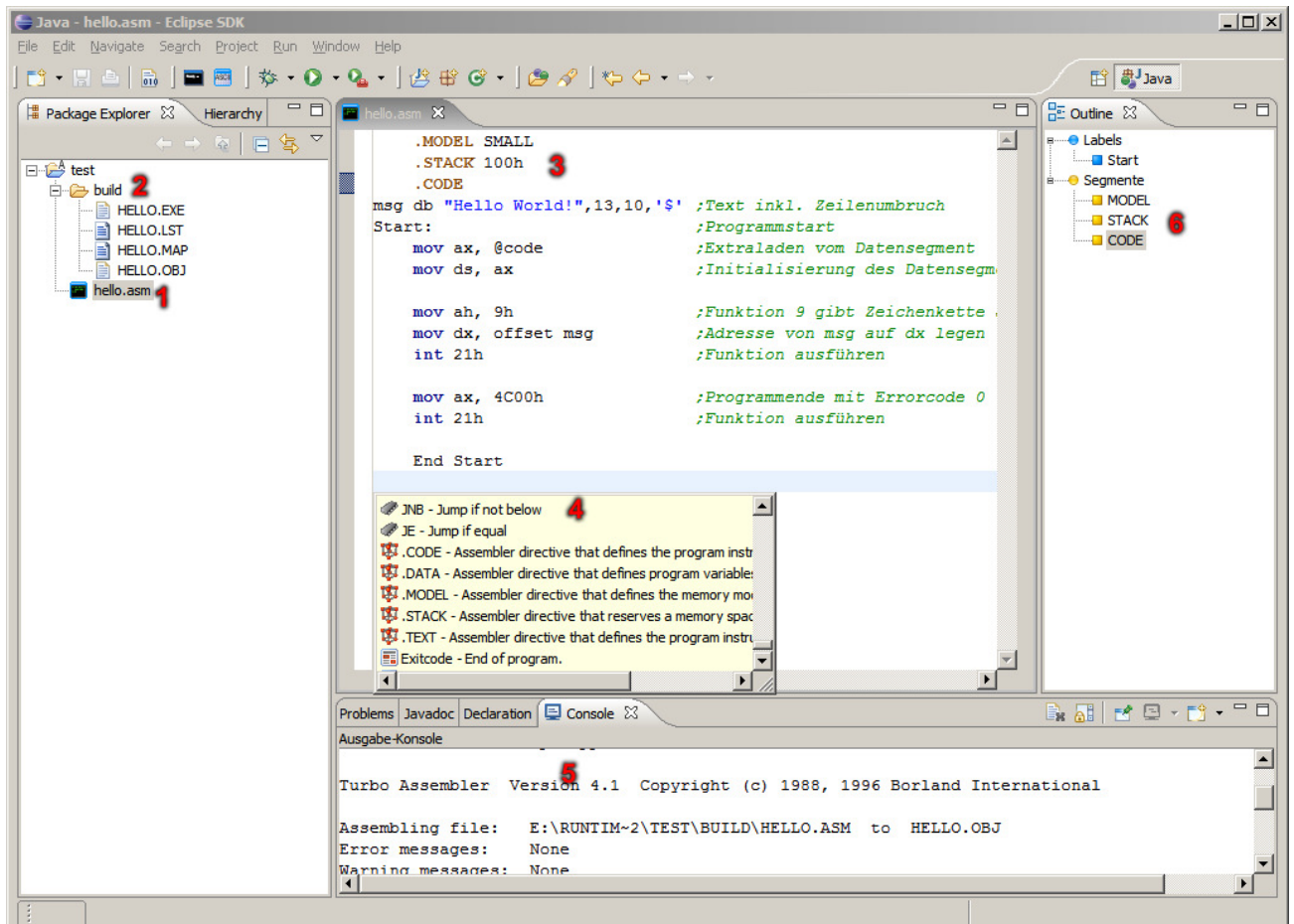
12.2 Programmentwicklung mit der universellen IDE-Eclipse

Auch hier zeigt sich, dass die Eclipse-IDE im Informatikunterricht universell einsetzbar ist. Die Lernenden kennen diese aus dem Unterricht im Zusammenhang mit der Webseitenentwicklung und den Programmiersprachen JAVA, Python und Prolog. Für Eclipse wird dazu das kostenlose PlugIn von <http://asmplugin.sourceforge.net/> empfohlen. Damit wird der Entwicklungsprozess automatisiert und das Programmieren in der Eclipse typischen Weise unterstützt. Das Plugin enthält eine gute Online für die Konfiguration.



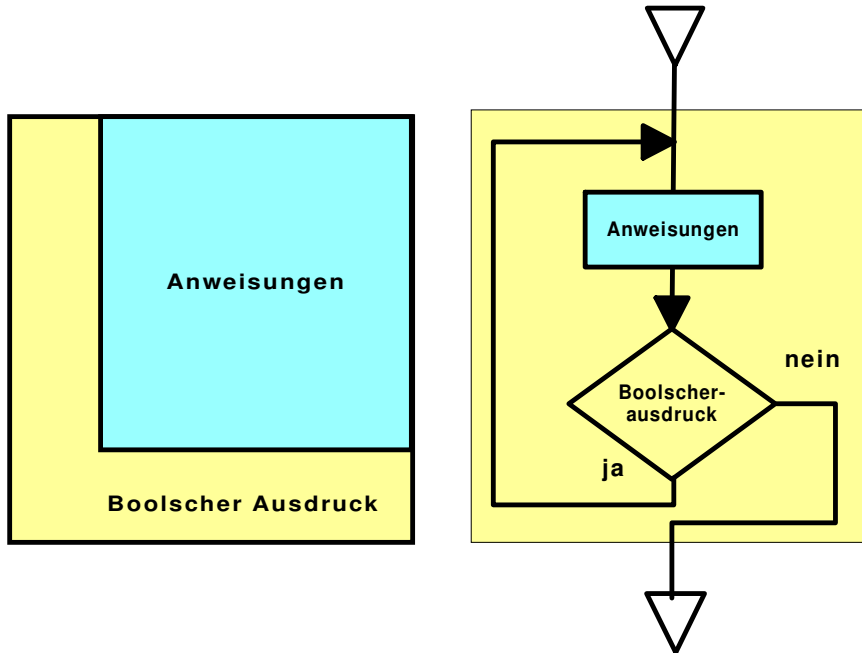12.3 Codeschablonen für Schleifen

REPEAT – Schleife, postchecked-Loop, annehmende Schleife



_REPEAT: *Anweisung* ;erste Anweisung in der Schleife

Anweisungen

```

cmp cx, a           ;Vergleichsanweisung
jne _REPEAT      ;Bedingter Sprung bei NOT(BA)
Anweisung       ;erste Anweisung nach der Schleife
    
```

Ein Beispiel: Der größte, gemeinsame Teiler von A und B


```

PROGRAM GGT;                .MODEL SMALL           ;ggT von A und B
VAR A      : INTEGER;       .DATA
    B      : INTEGER;           A      DW 30
    Rest   : INTEGER;           B      DW 105
    Ergenis: INTEGER;         Rest   DW ?
                                Erg     DW ?
BEGIN
    A:= 30;
    B:= 105;
    REPEAT
        Rest:= A MOD B;
        A:= B;
        B:= Rest;
    UNTIL Rest = 0;
    Ergebnis:= A;
END.

                                .CODE
Anfang:  mov ax, @data
                                mov ds, ax

                                mov cx, B           ;B in cx-Register
                                mov ax, A           ;A in Akku
                                _REPEAT:          cwd           ;wandelt ax in ein DWord
dx:ax um idiv cx           ;ax:= dxax /cx, Rest in dx
                                mov ax, cx         ;A:= B;
                                xchg dx, cx       ;Rest nach cx
                                cmp cx, 0
                                jne _REPEAT
                                mov Erg, ax
ENDE:   mov ah, 4Ch
                                int 21h
END     Anfang
    
```

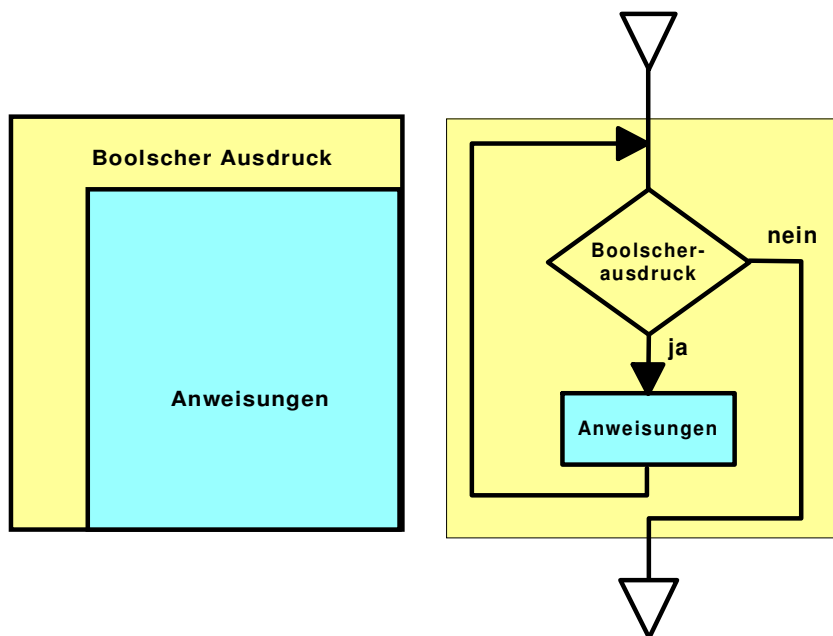WHILE – Schleife, prechecked-Loop, abweisende Schleife



```

_WHILE:    cmp cx,a           ;Vergleichsanweisung
             jne _ENDWhile    ;Bedingter Sprung bei NOT(BA)
                                     ;verneinte Schleifenbedingung

             Anweisungen      ;Anweisungsfolge
             .....           ;innerhalb der Schleife

             jmp _WHILE       ;Unbedingter Sprung zum Anfang
_EndWhile: Anweisung      ;erste Anweisung nach der Schleife
    
```

Ein Beispiel: Bestimmung der Länge eines nullterminierten Strings

In vielen Programmiersprachen arbeitet man mit nullterminierten Strings. Auch in der Windows-Programmierung wird dieser Datentyp häufig verwendet. Nullterminierte Strings enthalten nicht als erstes Byte ein Längenbyte, sondern beginnen sofort mit der Zeichenfolge. Das Ende wird durch eine Null markiert

```


PROGRAM StringLaenge;
CONST
MyString: ARRAY[0..255] OF CHAR
           = 'Informatik'+ CHR(0);
VAR      i      : INTEGER;
           StrLen : INTEGER;
BEGIN
  i:=0;
  WHILE ORD (MyString[i]) <> 0 do
    INC (i);
    StrLen:= i;
  END.
END.

.MODEL SMALL
.DATA
String DB "Informatik",0
StrLen DW ?
.CODE
Anfang:  mov ax, @data
         mov ds, ax
         mov bx, 0
         cmp String[bx], 0;
         je  _EndWhile
         inc bx
         jmp _While
_EndWhile: mov StrLen, bx

ENDE:   mov ah, 4Ch
         int 21h
END     Anfang
    
```

BORLAND Pascal stellt mit der UNIT Strings eine Reihe von Funktionen und Prozeduren für die Manipulation nullterminierter Strings zur Verfügung. Schaut man sich den Sourcecode in der Runtime-Library an, so stellt man fest, dass die Module größtenteils in sehr effizientem Assemblercode realisiert sind. Dabei werden sehr mächtige Assemblerbefehle zur String- und Speicher manipulation verwendet.

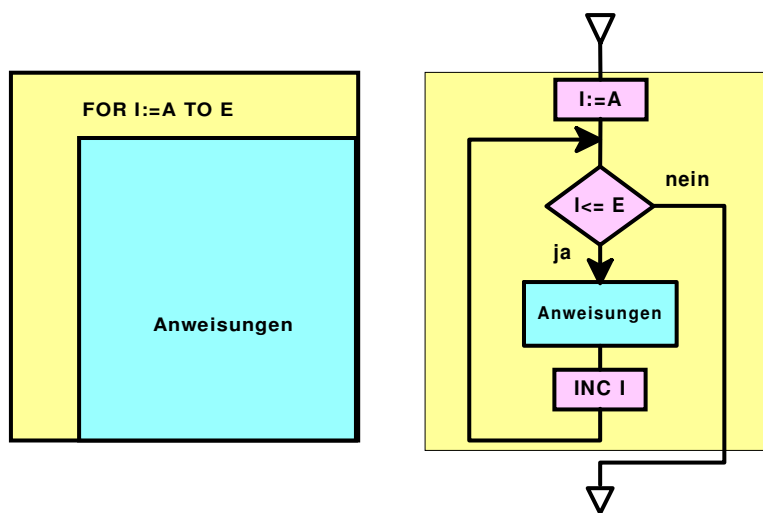FOR – Schleife, meistens eine aufwärts- oder abwärtszählende Schleife, prechecked-Loop wird immer dann verwendet, wenn man bereits zum Schleifenbeginn weiß, wie oft die Schleife durchlaufen werden muss.



```

mov cx, A
_For    cmp cx, E
        ja  _ForEnd

        Anweisungen

        INC
        JMP _For
_ForEnd Anweisung
    
```

Ein Beispiel: Ganzzahliges arithmetisches Mittel einer Bytefolge mit konstanter Länge.
Anwendung: Messwerterfassung

```

PROGRAM Mittelwert;                                .MODEL SMALL      Mittelwert
CONST                                              .STACK 100h
Anzahl= 10;                                       .DATA
Feld:  ARRAY[1..Anzahl] OF BYTE                  Anzahl EQU 10
      = (10, 10, 20, 20, 30,                      Feld  DB 1 DUP (25,25,25,25,25,25,25,25,25,25)
      30, 40, 40, 50, 50);                        Mittel DW ?
VAR      i      : INTEGER;
      Summe     : INTEGER;
      Mittelw   : INTEGER;

      .CODE
BEGIN
  Anfang:  mov ax, @DATA
          mov ds, ax
          mov ax, 0          ;Akku auf 0
          mov bx, 0          ;bx als Feldindex und als
          ;Schleifenzähler
          ;Anfangswert ist null
          ;Endwert ist Anzahl-1
          _For:  cmp bx, anzahl-1
          ja _ForEnd
          add al, Feld[bx]   ;indizierte Adressierung
          adc ah, 0          ;8-bit Addition mit Übertrag
          inc bx
          jmp _For
          _ForEnd: mov cx, Anzahl
          cwd
          div cx
          mov Mittel, ax

          Ende:  mov ax, 4C00H
          int 21H
          END      Anfang

```

12.4 Einfache Beispiele mit Interrupts

```

;*****
;* Aufgabe 1: Einlesen einer Taste und Anzeige auf Bildschirm *
;* mit definierter R ckkehr nach MS-DOS *
;* Prog.Name: PROG1.ASM *
;*****

.MODEL SMALL
.CODE
  MOV AH,08H ; liest Tastatur - bringt
  INT 21H ; Zeichencode nach AL
  MOV DL,AL
  MOV AH,02H ; bringt Zeichen aus Register
  INT 21H ; DL zur Anzeige
  MOV AH,4CH ; definierte R ckkehr
  INT 21H ; nach MSDOS
  END

```

```
;*****  
;* Aufgabe 2: Fortl.Zeicheneinlesen von Tastatur und Anzeige*  
;*          auf Bildschirm (Verwendung von Fkt.01H )      *  
;* Prog.Name: PROG2.ASM          *  
;*****
```

```
.MODEL SMALL
```

```
.CODE
```

```
M1: MOV AH,01H    ; liest Tastatur - bringt  
    INT 21H      ; Zeichencode nach AL  
    JMP M1       ; und zur Anzeige  
    END
```

```
;*****  
;* Aufgabe 3: Einlesen der Tastatur und Anzeige der      *  
;*          numerischen Eingaben auf Bildschirm          *  
;* Prog.Name: PROG4.ASM          *  
;*****
```

```
.MODEL SMALL
```

```
.CODE
```

```
M1:  MOV AH,08H ; liest Tastatur - bringt  
     INT 21H   ; Zeichencode nach AL  
     CMP AL,30H  
     JB  M1    ; Abfrage, ob kleiner 30H  
     CMP AL,39H  
     JA  M1    ; Abfrage, ob gr"áer 39H  
     MOV DL,AL  
     MOV AH,02H ; bringt Zeichen aus Register  
     INT 21H   ; DL zur Anzeige  
     JMP M1  
     END
```

Viele weitere Beispiele findet man im Internet.

Literatur und Quellen

- Backer, Reiner: Programmiersprache ASSEMBLER, Eine strukturierte Einf., rororo, 6. Aufl.
Starke, Lothar: Mikroprozessorlehre, Frankfurter Fachverlag, 1979
Leonhard, Erich: Grundlagen der Digitaltechnik, Carl Hanser, 1976
Gasper et al.: Technische und theoretische Informatik, bayrischer Schulbuchverl. 1992
Whitesitt, J. E.: Einf. i. d. Boolesche Algebra, Vieweg, 1972
Ganzhorn, Karl: Die geschichtliche Entwicklung der Datenverarbeitung, IBM, 1975
HKM: Lehrplan Informatik, Gymnasialer Bildungsgang,

Internet:

- Digitalsimulator: <http://www.draw2d.org/digitalsimulator/>
Symbole: <http://de.wikipedia.org/wiki/Logikgatter>
Von-Neumann-Architektur: <http://de.wikipedia.org/wiki/Von-Neumann-Architektur>
Jonny: <http://www.heise.de/software/download/johnny/72728>
Eclipse-plugin: <http://asmplugin.sourceforge.net/>
<http://de.wikipedia.org/wiki/Logikgatter>
Assembler Tutorial: <http://andremueller.gmxhome.de/>

Zuletzt besucht am 20.08.2011